

mode \rightarrow complex (انتقال)

تغییر حالت Shift \rightarrow mode \rightarrow complex (انتقال)


$\angle - \theta$

برای این منفرجه علامت -

دور دکل \rightarrow استفا
مکین

casto 991

Complex
مفهومی

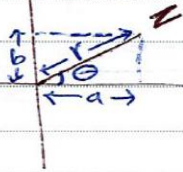

حقیقی
Real

Subject:

Year:

Month:

Date:

اعداد مختلط :

مناشی اعداد مختلط :

$$z = a + jb \quad \text{جبری (دکارتی)}$$

$$z = r \angle \theta$$

$$z = r(\cos \theta + j \sin \theta) \quad \text{مثلثاتی}$$

$$z = r e^{j\theta} \quad \text{مناشی}$$

تبدیل اعداد دیکارتی به قطبی :

$$z = a + jb \Rightarrow r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\theta = \text{ARC tan } \frac{b}{a}$$

$$r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

مثال : عدد $z = 3 + j4$ را به صورت قطبی بنویسید.

$$\theta = \text{ARC tan } \frac{4}{3} = 53^\circ$$

$$\Rightarrow z = 5 \angle 53^\circ$$

تبدیل اعداد قطبی به دیکارتی :

$$z = r \angle \theta \Rightarrow a = r \cos \theta$$

$$b = r \sin \theta$$

مثال : عدد $z = 10 \angle 30^\circ$ را به صورت دیکارتی بنویسید.

$$a = 10 \cos 30^\circ = 8.66$$

$$b = 10 \sin 30^\circ = 5$$

$$\Rightarrow z = 8.66 + j5$$

- چهار عمل اصلی در اعداد مختلط :

$$z_1 = a_1 + j b_1$$

$$z_2 = a_2 + j b_2 \Rightarrow$$

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$$

$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + j(b_1 - b_2)$$

$$r z_1 = r a_1 + j r b_1$$

(41)

HELVA

$$\begin{aligned} z_1 &= r_1 \angle \theta_1 \\ z_2 &= r_2 \angle \theta_2 \Rightarrow \begin{cases} z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \angle \theta_1 + \theta_2 \\ \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle \theta_1 - \theta_2 \\ (z_1)^n = r_1^n \angle n\theta_1 \end{cases} \end{aligned}$$

مزروع اعداد مختلط :

$$z = r \angle \theta \Rightarrow \bar{z} = r \angle -\theta$$

$$z = a + jb \Rightarrow \bar{z} = a - jb$$

$$z \bar{z} = r^2, \quad z \bar{z} = a^2 + b^2$$

نکته : $\frac{1}{j} = -j$ و $j^2 = -1$ و $j^3 = -j$ و $j^4 = 1$ و $\sqrt{-1} = j$

مثال : j^{23} را بدست آورید

$$\frac{23}{4} \text{ دور } \Rightarrow j^{23} = j^3 = -j$$


$$z = a + jb \Rightarrow z = r \angle \theta$$

$$z = a \Rightarrow z = a \angle 0^\circ$$

$$z = -a \Rightarrow z = a \angle 180^\circ$$

$$z = aj \Rightarrow z = a \angle 90^\circ$$
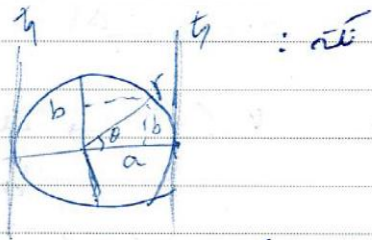
$$z = -aj \Rightarrow z = a \angle -90^\circ$$



مثال : اگر $z_1 = 2 + 3j$ و $z_2 = 5 - 4j$ و $z_3 = 1 \angle 30^\circ$ و $z_4 = 2 \angle 60^\circ$ باشد مطلوب است .

الف) $z_1 + z_2 = 7 - j$

ب) $z_1 \cdot z_2 = (2 + 3j)(5 - 4j) = 10 - 8j + 15j + 12 = 22 + 7j$

ج) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{2 + 3j}{5 - 4j} \times \frac{5 + 4j}{5 + 4j} = \frac{10 + 15j + 15j - 12}{25 + 16} = \frac{-2 + 30j}{41} = \frac{-2}{41} + j \frac{30}{41}$

د) $\frac{z_4}{z_3} = \frac{2 \angle 60^\circ}{1 \angle 30^\circ} = 2 \angle 30^\circ$

HELVA

42

$$a) \bar{z}_\varepsilon = (r \angle \varphi)^\theta = rr \angle r00^\circ$$

$$b) \bar{z}_r = d + \varepsilon j$$

$$\sqrt[n]{r \angle \theta} = \sqrt[n]{r} \angle \frac{rK\theta + \theta}{n} \quad K = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

مثال: معادلات زیر را حل کنید.

$$a) n^\theta - rr = 0$$

$$n^\theta = rr \Rightarrow \sqrt[n]{n^\theta} = \sqrt[n]{rr \angle 0} \Rightarrow n = \sqrt[n]{rr} \angle \frac{rK\theta + 0}{0}$$

$$K=0 \Rightarrow n_1 = r \angle 0$$

$$K=1 \Rightarrow n_r = r \angle rr^\circ$$

$$K=2 \Rightarrow n_r = r \angle 144^\circ$$


$$K=3 \Rightarrow n_\varepsilon = r \angle 216^\circ$$

$$K=4 \Rightarrow n_\theta = r \angle 288^\circ$$


$$b) n^r + \varepsilon = 0 \Rightarrow n^r = -\varepsilon \Rightarrow \sqrt[n]{n^r} = \sqrt[n]{\varepsilon \angle 180^\circ} \Rightarrow n = r \angle \frac{rK\theta + 180^\circ}{r}$$

$$K=0 \Rightarrow n_1 = r \angle 9^\circ$$

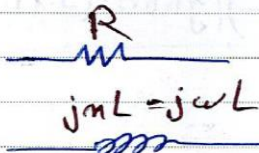
$$K=1 \Rightarrow n_r = r \angle 27^\circ$$



$$-j\omega C = \frac{1}{j\omega C}$$

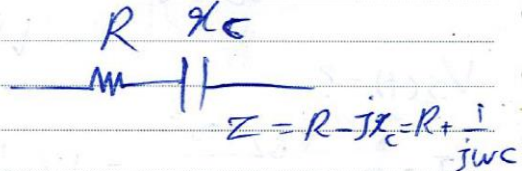

$$R + jX_L = R + j\omega L$$

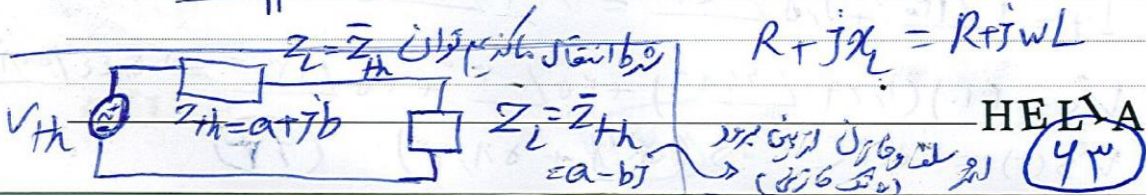

HEVA

(43)

$$r \angle \theta \Rightarrow r \cos(\omega t + \theta) \xrightarrow{\theta=0} r \cos \omega t$$

$$r \angle -90^\circ \Rightarrow r \cos(\omega t + \theta - 90^\circ) = r \sin(\omega t + \theta)$$

Subject: Electrical Engineering
Year: 2020

Month:

Date:

تبدیل زمان به فیزور:

$$r \cos(\omega t) = r \angle 0^\circ$$

$$r \cos(\omega t + \theta) = r \angle \theta$$

$$r \sin \omega t = r \angle -90^\circ$$


$$r \sin(\omega t + \theta) = r \angle -90^\circ + \theta$$

$$S = P + jQ \rightarrow \text{طاقة (V.A.R.)}$$

↓
(V.A) حقیقی (W)

$$S = V_e \cdot I_e^*$$

$$S = \frac{1}{r} V_m \cdot I_m^*$$

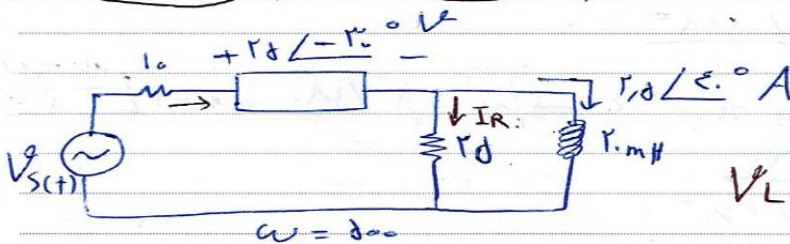

③ ص ۲۷ سوال ۳۲

$$V_L = j\omega L I$$

$$V_L = (r_s \angle -3^\circ)(j500)(r_d \angle -90^\circ) = r_s \angle 13^\circ$$

$$V_s(t) = ?$$

$$I_R = \frac{r_s \angle 13^\circ}{r_d} = 1 \angle 13^\circ$$


$$I_T = 1 \angle 13^\circ + r_s \angle -3^\circ = 1.49 \angle 41.1^\circ$$

$$V_s = (1)(1.49 \angle 41.1^\circ) + r_s \angle -3^\circ + r_s \angle 13^\circ = 35.44 \angle 51.9^\circ$$

$$V_s(t) = 35.44 \cos(500t + 51.9^\circ)$$

44

HELVA

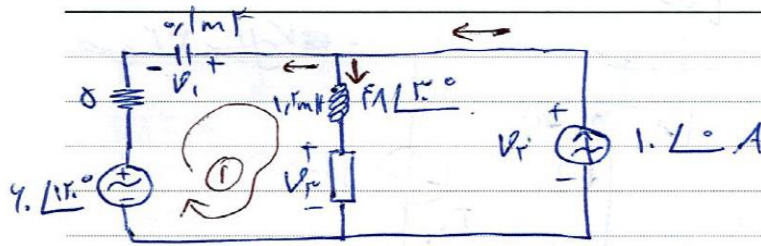

ص ٢٧ سوال ٢٢ :

$$V_L(t) = ?$$

$$V_R(t) = ?$$

$$V_F(t) = ?$$

$$I_L = \frac{9 \angle 15^\circ}{j(\delta \dots)(100 \times 1.2)} = 1 \angle -90^\circ$$

$$I_C = 10 \angle 0^\circ - 1 \angle -90^\circ = 9.12 \angle 49^\circ$$

$$V_1 = (9.12 \angle 49^\circ) \left(\frac{1}{j(\delta \dots)(100 \times 1.2)} \right) = 11.37 \angle -41^\circ$$

$$V_1(t) = 11.37 \cos(\delta \dots t - 41^\circ)$$

$$\textcircled{1} \rightarrow -9 \angle 15^\circ - \delta(9.12 \angle 49^\circ) - 100 \times 1.2 \angle -41^\circ + 9 \angle 15^\circ + 9$$

$$V_F = 9 \angle 15^\circ + 9 \delta \angle 49^\circ + 11.37 \angle -41^\circ = 20.1 \angle 15^\circ$$

$$V_F = 20.1 \angle 111.7^\circ$$


$$V_F(t) = 20.1 \cos(\delta \dots t + 111.7^\circ)$$

$$V_F = 20.1 \angle 15^\circ + 20.1 \angle 111.7^\circ = 20.1 \angle 111.7^\circ$$

$$V_F(t) = 20.1 \cos(\delta \dots t + 111.7^\circ)$$

٩٩

HELYA

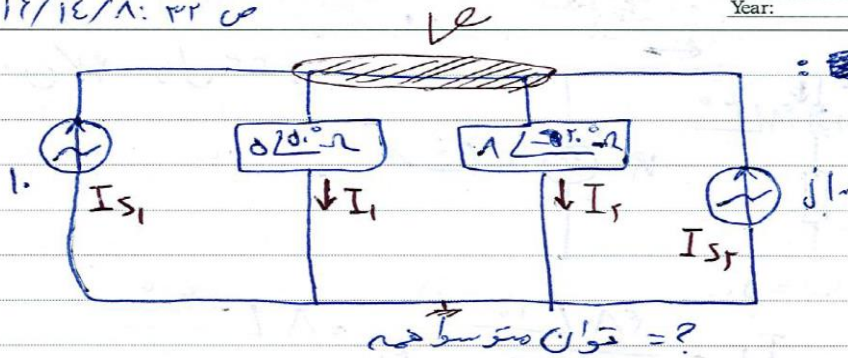

ص 32 سؤال 32 =

= ؟ توان متوسطه

$$-10 + \frac{V}{5\angle 0^\circ} + \frac{V}{1\angle -90^\circ} - j1 = 0 \Rightarrow 0.2V\angle -90^\circ + 1.125V\angle 0^\circ = 10 + j1$$

$$V = \frac{10 + j1}{0.2\angle -90^\circ + 1.125\angle 0^\circ} = 82.44\angle 99.14^\circ$$

$$I_1 = \frac{82.44\angle 99.14^\circ}{5\angle 0^\circ} = 16.49\angle 19.14^\circ$$

$$I_2 = \frac{82.44\angle 99.14^\circ}{1\angle -90^\circ} = 82.44\angle 19.14^\circ$$

$$S_1 = \frac{1}{r} (82.44\angle 99.14^\circ) (1\angle 0^\circ) = 93.22 + 28.5j$$

$$S_2 = \frac{1}{r} (82.44\angle 99.14^\circ) (1\angle -90^\circ) = 28.5 - 93.22j$$

$$S_1 = \frac{1}{r} (82.44\angle 99.14^\circ) (16.49\angle -19.14^\circ) = 142.42 + 21.5j$$

$$S_2 = \frac{1}{r} (82.44\angle 99.14^\circ) (82.44\angle -19.14^\circ) = 142.42 - 21.5j$$

$$P_{av} = 93.22 + 28.5 = 121.72$$

$$P_{av} = 142.42 + 142.42 = 284.84$$

HELVA



(44)

Date: _____

Subject: _____

ماتریه

ص ۳۲ سوال ۱۵:

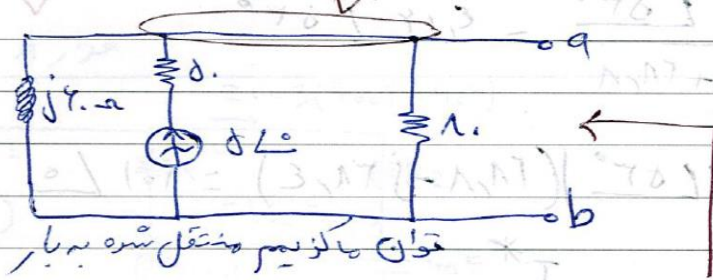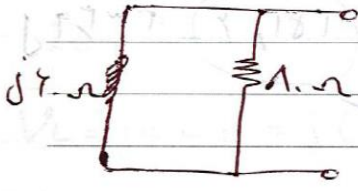 $Z_{eq} = ?$ به دست آوریم: $Z_{eq} = Z_{th} = Z_N$ 

$$Z_{th} = \frac{(1)(j2)}{1 + j2} = 21,1 + j31,4$$


به دست آوریم: V_{th} $\frac{V}{j2} - 5 \angle 0 + \frac{V}{10} = 0$ $\frac{V}{j2} - 5 \angle 0 + \frac{V}{10} = 0$ $\frac{V}{j2} - 5 \angle 0 + \frac{V}{10} = 0$

$$-5Vj + 3V = 12 \angle 0 \Rightarrow V_{th} = \frac{12}{3 - 4j} = 24 \angle 53^\circ$$

شرط حداقل توان انتقال به بار به صورت زیر است:

$$Z_L = \bar{Z}_{th}$$

$$Z_L = \bar{Z}_N$$

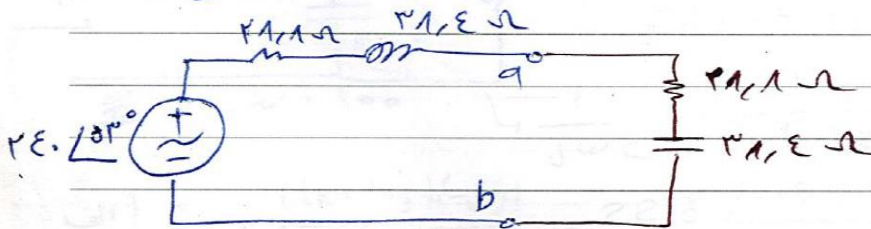

در معادله توان:

$$Z_L = 21,1 - j31,4$$

Raz

4V


$$I_{Lmax} = \frac{25 \angle 0^\circ}{21.1 + 21.1} = 0.59 \angle 0^\circ \quad \checkmark$$

$$V_{Lmax} = (0.59 \angle 0^\circ)(21.1 - j21.1) = 12.5 \angle 0^\circ$$

$$S = \frac{1}{r} \cdot V_{Lmax} \cdot I_{Lmax}^*$$

$$S = \frac{1}{r} (12.5 \angle 0^\circ) (0.59 \angle -0^\circ) = 281.4 - j281.4$$

$$P_{Lmax} = 281.4 \text{ W}$$

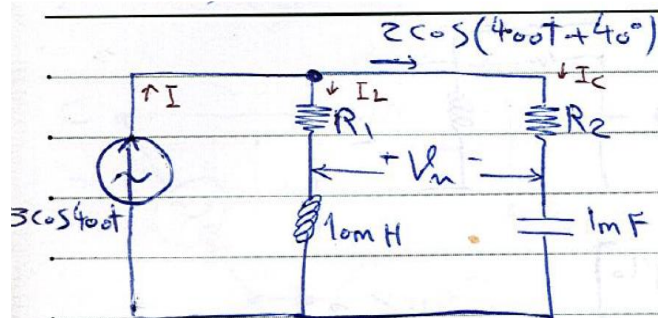

ص 27 سوال 35 :


$$I_L = I - I_C = 3 \angle 0^\circ - 2 \angle 40^\circ = 1.95 \angle -41.2^\circ$$

$$V_L = j\omega L I = j(400)(10 \times 10^{-3})(1.95 \angle -41.2^\circ) = 7.8 \angle 48.8^\circ$$

$$V_C = \frac{1}{j\omega C} I = \frac{1}{j(400)(1 \times 10^{-3})} \times 2 \angle 40^\circ = 5 \angle -50^\circ$$

$$V_m = V_L - V_C = 7.8 \angle 48.8^\circ - 5 \angle -50^\circ = 9.8 \angle 78.7^\circ$$

$$V_m(t) = 9.8 \cos(400t + 78.7^\circ)$$

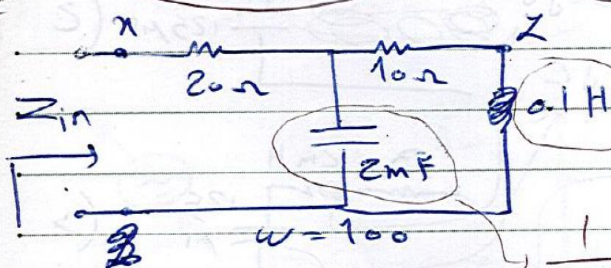


ص 28 سوال 38 :

$$j\omega L = 10j \Omega$$

$$\frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(100)(2 \times 10^{-3})} = -5j \Omega$$


$$\text{الف) } Z_{in} = 20 + \frac{(10 + 10j)(-5j)}{(10 + 10j) - 5j} = 22.8 \angle -15.2^\circ$$

Subject:

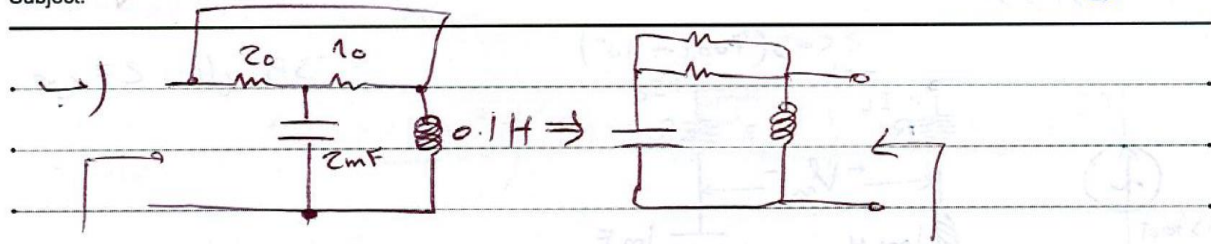


$$Z_{in} = \frac{[20 \parallel 10 + (-j5)] [j10]}{20 \parallel 10 + (-j5) + j10} = 10 \angle 16.2^\circ$$

$$3 \angle -20^\circ$$

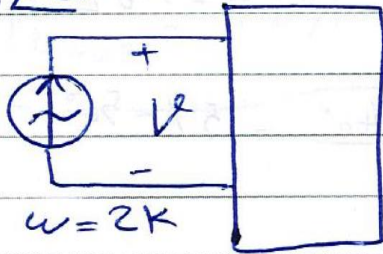


$$= j4$$
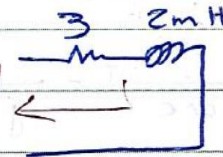
$$j\omega L = j(2000)(2 \times 10^{-3})$$



(الف)

$$V_r$$

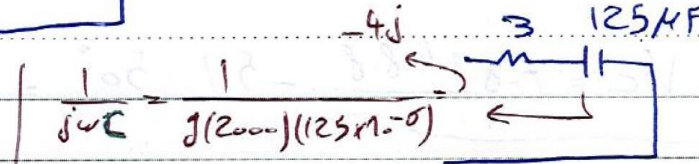


$$(3 \angle -20^\circ)(3 + j4)$$

$$= 15 \angle 33^\circ$$

$$j\omega L = j8$$


$$\frac{1}{j\omega C} = -j2$$

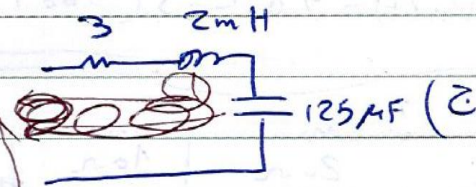

(ج)

$$V_r = (3 \angle -20^\circ)(3 - j4)$$

$$= 15 \angle -73^\circ$$

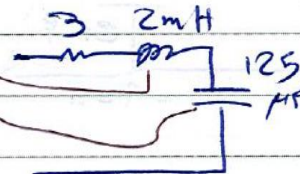

(د)

$$V_r = (3 \angle -20^\circ)(3 + j4 - j4) = 9 \angle -20^\circ$$

$$V_r = (3 \angle -20^\circ)(3 + j8 - j2) = 20.12 \angle 43^\circ$$

(د)

Kimia Stationery Collection