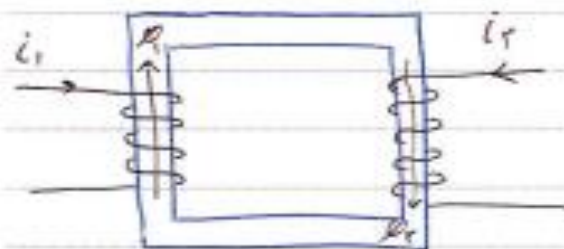



رنگ و سبج

فرد بر موزن



$M = k \sqrt{L_1 L_2}$
 که ضریب کوپلینگ
 القای متقابل

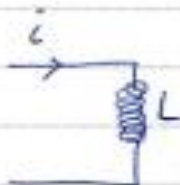تغییرات جریان نسبت به زمان باعث ولتاژ القایی می شود.




ولتاژ القایی $V_L = L \frac{di}{dt}$

$V_L = j\omega L i$




$V_1 = j\omega L_1 i_1$

$V_2 = j\omega L_2 i_2$

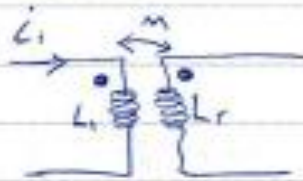


$V_1 = j\omega L_1 i_1$

$V_2 = j\omega M i_1$

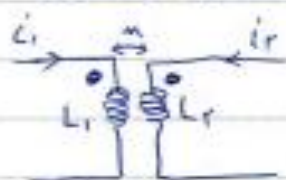


$V_1 = j\omega L_1 i_1 + j\omega M i_2$

$V_2 = j\omega L_2 i_2 + j\omega M i_1$

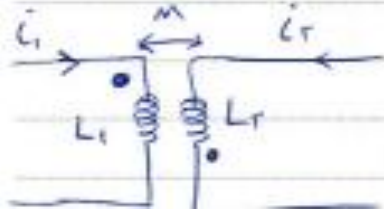


$V_1 = j\omega L_1 i_1 - j\omega M i_2$

$V_2 = j\omega L_2 i_2 - j\omega M i_1$

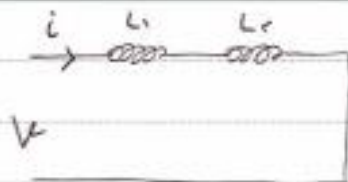


$$V = j\omega L_1 i + j\omega L_2 i$$

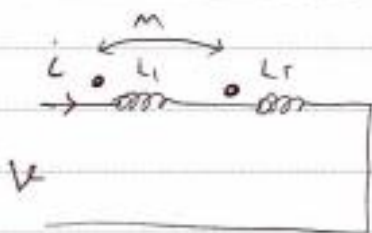

$$V_1 = j\omega L_1 i + j\omega M i$$

$$V_2 = j\omega L_2 i + j\omega M i$$


$$V = V_1 + V_2$$

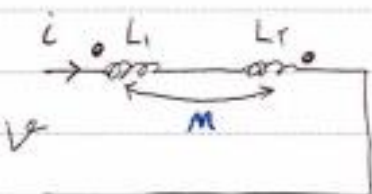

$$V_1 = j\omega L_1 i - j\omega M i$$

$$V_2 = j\omega L_2 i - j\omega M i$$

$$V = V_1 + V_2$$

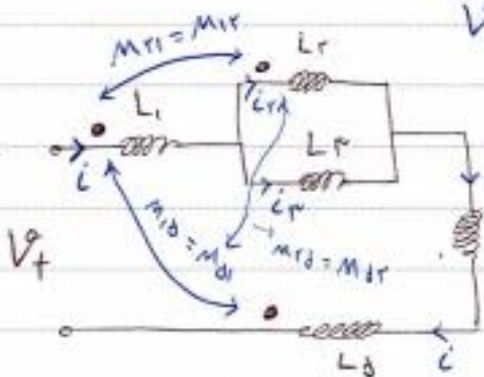

$$V_1 = j\omega L_1 i + j\omega M_{12} i_r - j\omega M_{10} i$$

$$V_2 = j\omega L_2 i_r + j\omega M_{12} i - j\omega M_{20} i$$

$$V_3 = j\omega L_3 i_r$$


$$V_0 = j\omega L_0 i$$

$$V_0 = j\omega L_0 i - j\omega M_{10} i - j\omega M_{20} i_r$$

$$V_t = V_1 + V_2 + V_3 + V_0$$

مثال: سوال ۳۹

العد:

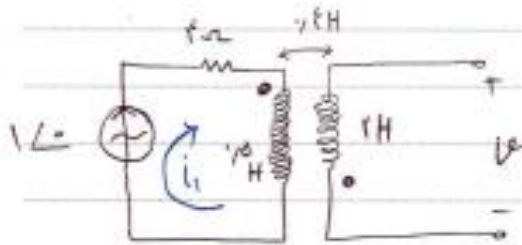

$$L_1 = 1 \text{ H}$$

$$V = j\omega M i_1 \Rightarrow V = j(214)(12.5)(1)$$


$$V = 125.4 \text{ j}$$

$$f = 3.14 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 214$$

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = 1$$

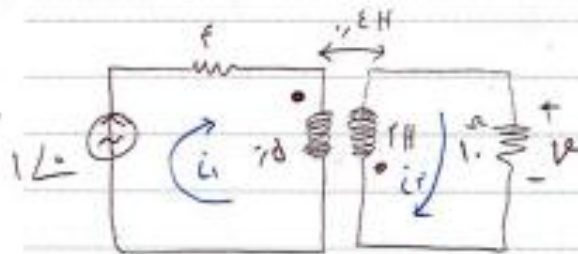2. j. j.

$$V_{C(1)} = 125.4 \cos(214t + 90^\circ)$$




$$L_1 = 1 \text{ H}$$

$$1 \cdot i_1 + j(214)(12.5)i_1 + j(214)(12.5)i_2 = 0$$

$$1 \cdot i_2 + j(214)(12.5)i_2 = -125.4 \text{ j} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow i_2 = \frac{-125.4 \text{ j}}{1 + j(214)(12.5)} = 1 \angle -149^\circ$$
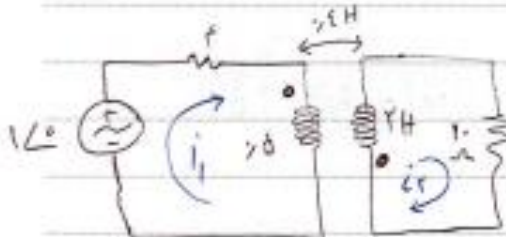
$$V = 1 \cdot i_2 \Rightarrow V = 1 \angle -149^\circ \Rightarrow V_t = 1 \cos(214t - 149^\circ)$$



$$\begin{cases} -1 \angle 0 + f i_1 + j(214)(12.5)i_1 + j(214)(12.5)i_2 = 0 \\ 1 \cdot i_2 + j(214)(12.5)i_2 + j(214)(12.5)i_1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (f + j125)i_1 + 125.4 \text{ j } i_2 = 1 \\ 125.4 \text{ j } i_1 + (1 + j(214)(12.5))i_2 = 0 \end{cases}$$


$$i_2 = \frac{\begin{vmatrix} f + j125 & 1 \\ j125.4 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f + j125 & 125.4 \text{ j} \\ 125.4 \text{ j} & 1 + j(214)(12.5) \end{vmatrix}} = \frac{-j125.4}{125.4 \text{ j} (1 + j(214)(12.5))}$$

$$i_2 = 1.0 \times 10^{-7} \angle 92.9^\circ \Rightarrow V = 10 \times 10^{-7} \angle 92.9^\circ$$

Poopak

$$V_t = 10 \times 10^{-7} \cos(214t + 92.9^\circ)$$

105

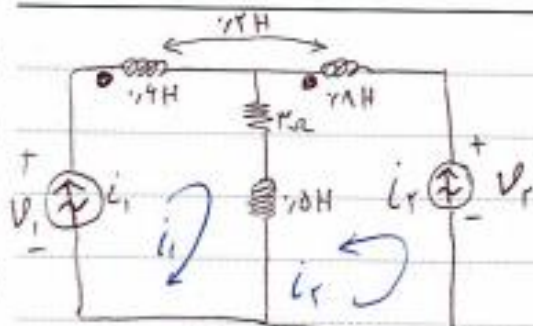

$$i_{S1} = 2 \cos 1.4t$$

$$i_{S2} = 1.2 \cos 1.4t$$

$$\left\{ \begin{aligned} -V_1 + j(1.4)(1/4)(2\angle 0^\circ) - j(1.4)(1/2)(1/2\angle 0^\circ) + 2(2\angle 0^\circ + 1/2\angle 0^\circ) + j(1.4)(1/2)(2\angle 0^\circ + 1/2\angle 0^\circ) &= 0 \\ -V_2 + j(1.4)(1/2)(1/2\angle 0^\circ) - j(1.4)(1/2)(2\angle 0^\circ) + 2(2\angle 0^\circ + 1/2\angle 0^\circ) + j(1.4)(1/2)(2\angle 0^\circ + 1/2\angle 0^\circ) &= 0 \end{aligned} \right.$$

$$V_1 = 1.25 - 1.25j + 9.17 + j12 \Rightarrow V_1 = 9.17 + j10.75 = 14.17 \angle 49.5^\circ \Rightarrow V_{1CH} = 14.17 \angle (1.4t + 49.5^\circ)$$


$$V_2 = 9.17j - j2 + 9.17 + j12 \Rightarrow V_2 = 9.17 + j19.17 = 21.24 \angle 64.5^\circ \Rightarrow V_{2CH} = 21.24 \cos(1.4t + 64.5^\circ)$$

$$\text{عج } S_1 = \frac{1}{T} V_1 \cdot I_1^* = \frac{1}{T} (9.17 + j10.75)(2) = 9.17 + j10.75 \Rightarrow P_{av_{S1}} = 9.17 \text{ W}$$

$$\text{عج } S_2 = \frac{1}{T} V_2 \cdot I_2^* = \frac{1}{T} (9.17 + j19.17)(1.2) = 8.17 + j14.97$$

$$\Rightarrow P_{av_{S2}} = 8.17 \text{ W}$$


ص ۳۹ سوال ۴

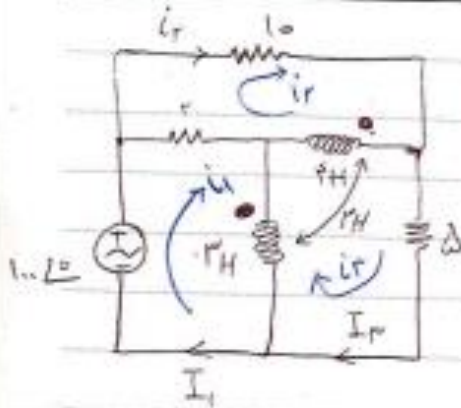

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\omega = 314 \text{ rad/s}$$
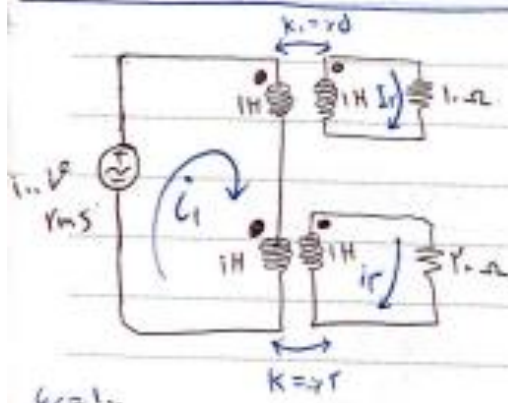
$$\begin{cases} -1\angle 0 + r(i_1 - i_2) + j(\omega L_1)(i_1 - i_2) + j(\omega M)(i_2 - i_1) = 0 \\ 1 \cdot I_2 + j(\omega L_2)(i_2 - i_1) + j(\omega M)(i_1 - i_2) + r(i_2 - i_1) = 0 \\ \omega L_2 + j(\omega M)(i_1 - i_2) + j(\omega M)(i_2 - i_1) + r(i_2 - i_1) + j(\omega L_2)(i_2 - i_1) = 0 \end{cases}$$



$P_{1\Omega}, P_{2\Omega}, P_Z = ?$
 $\omega = 314 \text{ rad/s}$

سوال ۱۹:

$$M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

$$\omega = 100$$

$$\begin{cases} -1\angle 0 + j(100)(1)I_1 - j(100)(1)I_2 + j(100)(1)I_2 - j(100)(1)I_1 = 0 \\ 1 \cdot I_2 + j(100)(1)I_2 - j(100)(1)I_1 = 0 \\ 1 \cdot I_2 + j(100)(1)I_2 - j(100)(1)I_1 = 0 \end{cases}$$

Poopak

۱۰۴

$$j\omega L_1 - j\omega L_2 - j\omega L_3 \quad i_r = 1 \dots$$

$$-j\omega L_1 + (1 + j\omega L_2) i_r = 0$$

$$-j\omega L_1 + (r + j\omega L_2) i_r = 0$$

$$i_1 = \frac{\begin{vmatrix} 100 & -j\omega L_2 & -j\omega L_3 \\ 0 & 1 + j\omega L_2 & 0 \\ 0 & 0 & r + j\omega L_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} j\omega L_1 & -j\omega L_2 & -j\omega L_3 \\ -j\omega L_2 & 1 + j\omega L_2 & 0 \\ -j\omega L_3 & 0 & r + j\omega L_2 \end{vmatrix}} = \frac{100 \angle 19^\circ \cdot \angle 177.9^\circ}{140 \angle 180^\circ \cdot \angle -1.11^\circ} = 0.71 \angle -19^\circ$$

$$i_r = \frac{j\omega L_2 (0.71 \angle -19^\circ)}{1 + j\omega L_2} = 0.21 \angle -13.1^\circ$$

$$i_r = \frac{j\omega L_3 (0.71 \angle -19^\circ)}{r + j\omega L_3} = 0.11 \angle -77.6^\circ$$

$$i_1 = 0.71 \sqrt{2} \cos(100t - 19^\circ)$$

$$i_r = 0.21 \sqrt{2} \cos(100t - 13.1^\circ)$$

$$i_e = 0.11 \sqrt{2} \cos(100t - 77.6^\circ)$$

مقادير جريان


$$P_{1,2} = R I_r^2 = 10 (0.21)^2 = 0.44 \text{ W}, \quad P_{r,2} = R \cdot I_r^2 = 2 \cdot (0.11)^2 = 0.24 \text{ W}$$

Poopak

$$S = V \cdot I = (10 \angle 0^\circ) (0.71 \angle 19^\circ) = 7.1 + j0.4$$

$$P_s = 6.1 \text{ W}$$

$$1.0$$

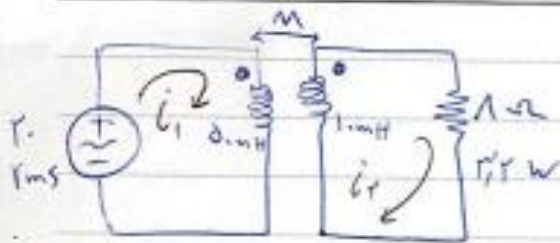

$$P_L = R_L I_r^2 \Rightarrow I_r = \sqrt{\frac{P_L}{R_L}}$$

$$I_r = \sqrt{\frac{P_L}{R_L}} = 1.414 \text{ A}$$

$$f = 14.4 \text{ kHz} \quad n = ?$$

$$\omega = 100 \text{ Rad/s}$$

$$\begin{cases} -r_o + j(100)(0.1 \times 10^{-3}) i_1 - j(100)(M)(1.414) = 0 \\ 1(1.414) + j(100)(1 \times 10^{-3})(1.414) - j(100)(M) i_1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0.125 j i_1 - j 422 M = r_o \\ j 1.414 i_1 M = 0.1414 + j 422 M \Rightarrow i_1 = \frac{0.1414 + j 422 M}{j 1.414 M} = \frac{1.414 \angle -90^\circ}{1.414 M} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0.125 j i_1 - j 422 M = r_o \\ j 1.414 i_1 M = 0.1414 + j 422 M \Rightarrow i_1 = \frac{0.1414 + j 422 M}{j 1.414 M} = \frac{1.414 \angle -90^\circ}{1.414 M} \end{cases}$$

$$(0.125 j) \left(\frac{1.414 \angle -90^\circ}{1.414 M} \right) - j 422 M = r_o$$

M من کتب

$$-j 422 M^2 - r_o M + 0.1414 \angle 0^\circ = 0$$

$$M_1 = 41.91 \text{ mH}$$

$$M_2 = 18.24 \text{ mH}$$

M هرگز صافی نشود

K حداکثر 1 من باشد

Δ

امتحان: 5 سوال به 5 امتیاز

104

22 تا 17 {RL
RC

Poopak

ساختار - تدریس و سوال از 22 تا 17

$$M_1 \Rightarrow K_1 = \frac{M_1}{\sqrt{L_1 L_2}} = 1.877$$

$$M_2 \Rightarrow K_2 = 1.681$$