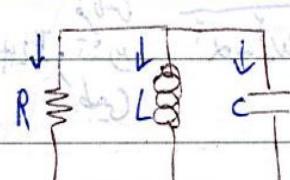


$$\alpha = \frac{1}{RC} \quad \text{ضریب مردی}$$



مردی RLC

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{فرطون شرید}$$

$$\text{اگر } \alpha > \omega_0 \Rightarrow s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, V_c(t) = Ae^{-\alpha t} + Be^{i\omega_0 t} \quad \text{مردی سری (فوق مردی)}$$

$$\text{اگر } \alpha = \omega_0 \Rightarrow s_{1,2} = -\alpha \quad V_c(t) = (A + Bt)e^{-\alpha t} \quad \text{مردی برازی}$$

$$\text{اگر } \alpha < \omega_0 \Rightarrow \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \quad V_c(t) = e^{-\alpha t} (A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t) \quad \text{مردی نیم (مردی نصف)}$$

$$\text{اگر } \alpha = 0 \Rightarrow V_c(t) = A \cos \omega d t + B \sin \omega d t \quad \text{نوبانی}$$

Raz

۴۱

برست آوردن :  $A, B$

۱ باقرا دران در معادله کیارابع میں  $A$  و  $B$  بسته میں  
۲ معادلے  $I_{L(t)} = \frac{V_{C(t)}}{R}$  را نوٹه و باقرا دران و گرفتن منق  
از معادله  $V_{C(t)}$  و بست آوردن کی رابطہ دیگر بین  $A$  و  $B$  بسته میں

$$\omega = \frac{R}{RL} \quad \text{ضریب سریدی}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{فرماسن سریدی}$$



برست  $RLC$

$$\text{اگر } \alpha > \omega_0 \Rightarrow s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, I_{L(t)} = A e^{s_1 t} + B e^{s_2 t} \quad \text{خطی سرید (حوق صرا)$$

$$\text{اگر } \alpha = \omega_0 \Rightarrow I_{L(t)} = (A + Bt) e^{-\alpha t} \quad \text{صلی بخراج}$$

$$\text{اگر } \alpha < \omega_0 \Rightarrow \omega d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \quad \text{فرماسن سرید، } I_{L(t)} = e^{-\alpha t} (A \cos \omega d t + B \sin \omega d t) \quad \text{زیرخط (منتهی خصی)$$

$$\text{اگر } \alpha = 0 \Rightarrow I_{L(t)} = A \cos \omega d t + B \sin \omega d t \quad \text{نوسانی}$$

برست آوردن مقادیر اولیہ  $A, B$

(۱) باقرا دران  $I_{L(0)}$  در معادله کیارابع میں بسته میں  $A, B$

$$V_{C(0)} = R I_{L(0)} \quad \text{معادله کیارابع را نوٹه و باقرا دران} \quad (2)$$

گرفتن منق از معادله  $I_{L(t)}$  و بست آوردن (۲) کی رابطہ دیگر بین


$$V_{C(0)}$$

$B, A$  بسته میں

Raz

✓

ER

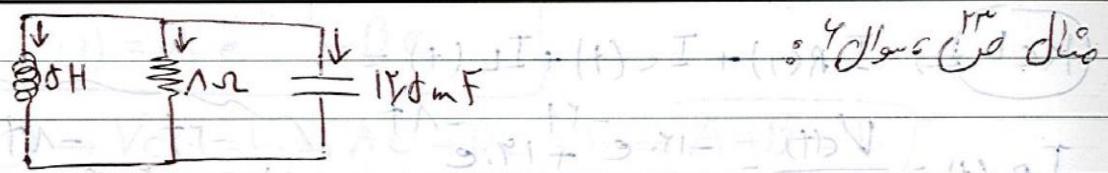

$$I_{L(0)} = \Delta A \quad , \quad V_{C(0)} = ?$$

$$V_{C(0)} = \xi_0 \cdot 1 \quad , \quad I_{L(t)} = ?$$

$$\alpha = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau(\lambda)(15\delta \times 1.1^{-\lambda})} = \delta \quad \Rightarrow \alpha > \omega_0 \text{ und } \omega_0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\delta \times 15\delta \times 1.1^{-\lambda}}} = \delta^{1-\lambda}$$

$$\zeta_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} =$$

$$V_{C(t)} = Ae^{-rt} + Be^{-\lambda t} \rightarrow$$

$$\textcircled{1} \rightarrow V_{C(0)} = \xi_0 \Rightarrow Ae^0 + Be^0 = \xi_0 \Rightarrow A + B = \xi_0$$

$$\textcircled{2} \rightarrow \text{kcl} \Rightarrow I_{L(0)} + I_{R(0)} + I_{C(0)} = 0 \quad I_{R(0)} = \frac{V_{C(0)}}{R} = \frac{\xi_0}{1} = \xi_0$$

$$I_{C(t)} = C \frac{dV}{dt} = 15\delta \times 1.1^{-\lambda} \left( -\lambda A e^{-\lambda t} - \lambda B e^{-\lambda t} \right)$$

$$\Rightarrow I_{C(0)} = 15\delta \times 1.1^{-\lambda} \left( -\lambda A e^0 - \lambda B e^0 \right) = -\lambda \delta A - \lambda \delta B$$

$$\text{kcl} \Rightarrow \lambda + \delta - \lambda \delta A - \lambda \delta B = 0 \Rightarrow A + \delta B = \delta \xi_0$$

$$\begin{cases} A + B = \xi_0 \\ A + \delta B = \delta \xi_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\xi_0 \\ B = \xi_0 \end{cases} \Rightarrow V_{C(t)} = -\xi_0 e^{-rt} + \xi_0 e^{-\lambda t}$$

Raz

(FP)

TCL


$$KCL \Rightarrow I_R(t) + I_C(t) + I_L(t) = 0$$

$$I_R(t) = \frac{V_{C(t)}}{R} = \frac{-10e^{-rt} + 10e^{-At}}{R} = -10e^{-rt} + 10e^{-At}$$

$$I_C(t) = C \frac{dV}{dt} = 10A \times 10^{-r}(10e^{-rt} - 10e^{-At}) = 10e^{-rt} - 10e^{-At}$$


$$KCL \Rightarrow -10e^{-rt} + 10e^{-At} + 10e^{-rt} - 10e^{-At} + I_L(t) = 0$$

$$I_L(t) = 10e^{-rt} - 10e^{-At}$$

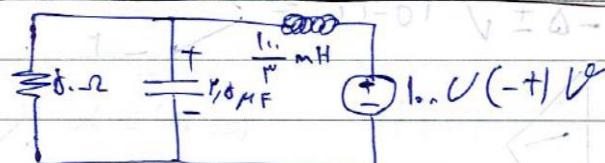

$$I_L(t) = ?$$

$$I_L(t) = 10A$$

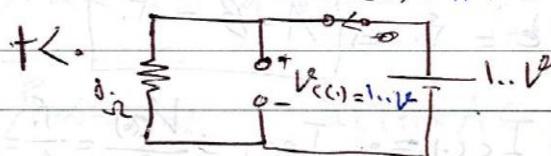

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{10}{10} \times 10 \times 10^{-4}}} = 10\text{ rad/s}$$

$$I_L(t) = 10A$$

$$I_L(t) = 10A$$

$$\alpha = \frac{1}{RC} = \frac{1}{10 \times 10^{-4}} = 10^4 \text{ rad/s}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{10} \times 10 \times 10^{-4}}} = 10\sqrt{10} \text{ rad/s}$$

$$\alpha \omega_0 \Rightarrow s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$s_{1,2} = -10^4 \pm \sqrt{(10^4)^2 - (10\sqrt{10})^2} = -10^4 \pm 10\sqrt{10}$$

Raz

EE

(r)

$C$ ,  $\text{so } \dot{V} =$

Subject: \_\_\_\_\_  
Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

$$V_C(t) = A e^{-Rt} + B e^{-Qt}$$

$$\textcircled{1} \rightarrow V_{C(0)} = 1 \Rightarrow A e^0 + B e^0 = 1 \Rightarrow A + B = 1$$

$$\textcircled{2} \rightarrow KCL \Rightarrow I_{C(0)} + I_{R(0)} - I_{L(0)} = 0$$

$$I_{R(0)} = \frac{V_{C(0)}}{R} = \frac{1}{\delta} = rA$$

$$I_C(t) = C \frac{dV}{dt} = r_0 \delta x 1 \cdot -Q (-r_A A e^{-Rt} - Q_B B e^{-Qt})$$

$$I_{C(0)} = r_0 \delta x 1 \cdot -Q (-r_A A - Q_B B) = -r_0 \delta A - r_0 \delta B$$

$$KCL \Rightarrow -r_0 \delta A - r_0 \delta B + r - r = 0 \Rightarrow A + rB = 0$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ A + rB = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = -A \\ A = 1 \end{cases} \Rightarrow V_C(t) = 10 \cdot e^{-Rt} - \delta \cdot e^{-Qt}$$

$$KCL \Rightarrow I_C(t) + I_{R(t)} - I_{L(t)} = 0$$

$$I_C(t) = C \frac{dV}{dt} = r_0 \delta x 1 \cdot -Q (-r_A \delta e^{-Rt} + r \delta e^{-Qt})$$

$$I_C(t) = -r_0 \delta e^{-Rt} + r \delta e^{-Qt}$$

$$I_{R(t)} = \frac{V_C(t)}{R} = \frac{10 \cdot e^{-Rt} - \delta \cdot e^{-Qt}}{\delta} = r e^{-Rt} - e^{-Qt}$$

KCL


$$-r_0 \delta e^{-Rt} - r \delta e^{-Qt} - r e^{-Rt} + e^{-Qt} - I_{L(t)} = 0$$

$$I_{L(t)} = r_0 \delta e^{-Rt} - r \delta e^{-Qt}$$

HELLA

fa


↳ b ↳

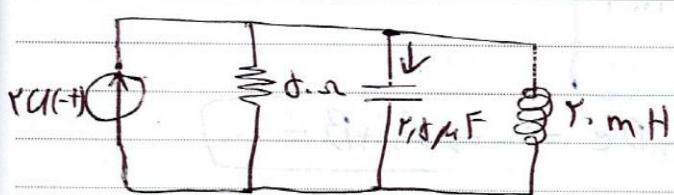

الصيغة العامة

$$I_C(t) = ?$$

+ <

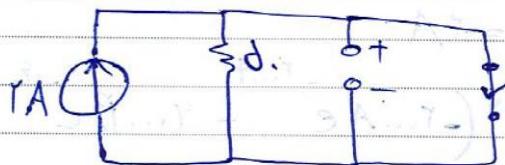


$$V_C(0) = 0$$

$$I_L(0) = V_A$$

$$I_R(0) = 0$$

+ > 0

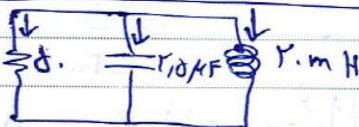

$$\alpha = \frac{1}{R_{AC}} = \frac{1}{r(\alpha)(r_s \times 10^{-9})} = r \dots \quad \left. \right\} \Rightarrow \alpha < \omega_0 \Rightarrow \text{صيغة جذري}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{r \times X(r_s \times 10^{-9})}} = r \dots \sqrt{r}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \sqrt{(r \dots \sqrt{r})^2 - (r \dots)^2} = r \dots$$

$$V_C(t) = C \left( A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t \right)$$

HELVA

(4)

$$f(x)g(x) \approx f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

D مدخل

$$(e^{inx})' = inx$$

Subject: \_\_\_\_\_  
Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

$$V_{CC}(t) = 0 \rightarrow C(A \cos \omega t + B \sin \omega t) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$V_{CC}(t) = B e^{-\xi \omega t} \sin \omega t$$

$$KCL \Rightarrow I_{CC}(t) + I_{RC}(t) + I_{LC}(t) = 0$$

$$I_{RC}(t) = \frac{V_{CC}(t)}{R} = \frac{0}{0} = 0$$

$$I_{CC}(t) = C \frac{dV}{dt} = 1.4 \times 10^{-4} \left[ -\xi \omega B e^{-\xi \omega t} \sin \omega t + \omega B e^{-\xi \omega t} \cos \omega t \right]$$

$$I_{CC}(t) = 1.4 \times 10^{-4} \left[ -\xi \omega B e^{-\xi \omega t} \sin \omega t + \omega B e^{-\xi \omega t} \cos \omega t \right] = -\xi \omega B$$

$$KCL \Rightarrow -\xi \omega B + 0 + 0 = 0 \Rightarrow B = -\xi \omega$$

$$V_{CC}(t) = -\xi \omega B e^{-\xi \omega t} \sin \omega t$$

$$I_{CC}(t) = C \frac{dV}{dt}$$

$$I_{CC}(t) = 1.4 \times 10^{-4} \left[ 1.4 \times 10^{-4} \xi \omega e^{-\xi \omega t} \sin \omega t - 1.4 \times 10^{-4} \xi \omega e^{-\xi \omega t} \cos \omega t \right]$$

$$I_{CC}(t) = 1.4 \times 10^{-4} e^{-\xi \omega t} (\xi \omega \sin \omega t - \xi \omega \cos \omega t)$$




HELVA



$$V = 1 \cdot \text{Dose} \leftarrow V_{\text{DC}}$$

$$V_0 = 20 \leftarrow V_{\text{AC}}$$

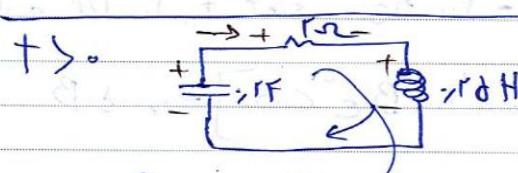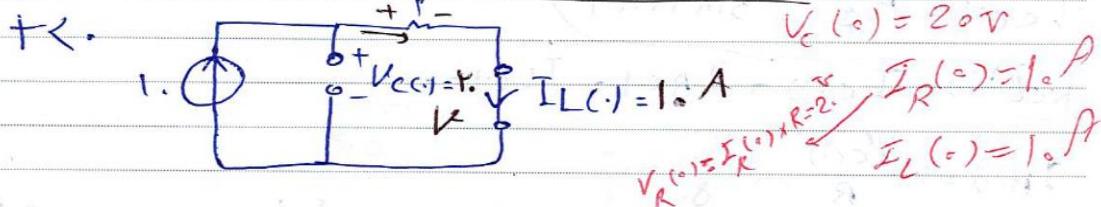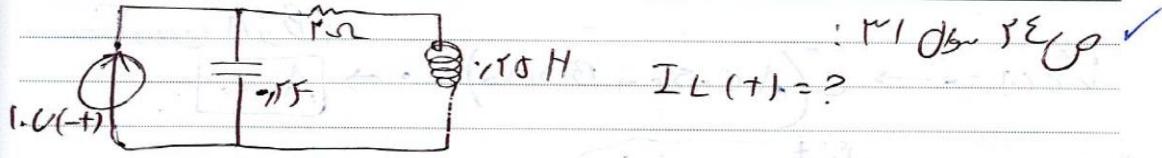Subject: \_\_\_\_\_  
Year: \_\_\_\_\_ Month: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_



$$\alpha = \frac{R}{L} = \frac{r}{r(r_0)} = r$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{r_0 r / r}} = \sqrt{r_0} = r \sqrt{\alpha}$$

$$\omega_0 = \sqrt{(r\sqrt{\alpha})^2 - (\epsilon)^2} = r$$

$$I_L(t) = e^{-rt} (A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t)$$

$$I_L(t) = 1.0 \rightarrow e^{-rt} (A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t) = 1.0 \Rightarrow A = 1.0$$

$$I_L(t) = e^{-rt} (1.0 \cdot \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t)$$

EN

HELVIA

$$\text{KVL} \Rightarrow -V_C(t) + V_R(t) + V_L(t) = 0$$


$$V_R(t) = R \cdot I_L(t) = r(1) = r$$

$$V_L(t) = L \frac{di}{dt} = \omega r t \left[ -r e^{-rt} (1 \cdot c \cdot \sin rt + B \sin rt) + e^{-rt} (r \cdot \sin rt + rB \cdot c \cdot \sin rt) \right]$$

$$V_L(t) = \omega r t \left[ -r e^{-rt} (1 \cdot c \cdot s_0 + B \sin 0) + e^{-rt} (-r \cdot \sin 0 + rB \cdot c \cdot s_0) \right] = -1 + rB$$

$$\text{KVL} \Rightarrow -r + r - 1 + rB = 0 \Rightarrow B = r$$
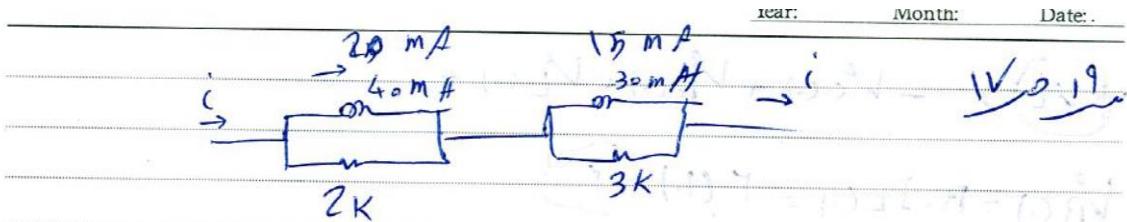
$$I_L(t) = e^{-rt} (1 \cdot c \cdot \sin rt + r \cdot \sin rt) : \text{جواب}$$



(b)

①  $i_1(0) = 20 \text{ mA}$

$$i_1(\infty) \Rightarrow i_1 \left( \frac{1}{2k} \right) \downarrow i_1(\infty) = i \quad \leftarrow R_{eq} = 2k$$

②  $i_2(0) = 15 \text{ mA}$   $\tau = \frac{L}{R} = \frac{4 \text{ mH}}{2 \text{ k}} = 2 \mu\text{s}$

$$i_1(\infty) \Rightarrow i_1 \left( \frac{1}{3k} \right) \downarrow i_1(\infty) = i \quad \leftarrow R_{eq} = 3k$$

$$i_1(+) = (20 - i) e^{-t/\tau_1} + i \quad \tau = \frac{L}{R} = 1.5 \mu\text{s}$$



$$i_2(+) = (15 - i) e^{-t/\tau_2} + i$$

$$V_1 = L_1 \frac{di_1(+)}{dt} \rightarrow V(+) = V_1 + V_2$$

$$V_2 = L_2 \frac{di_2(+)}{dt}$$

do

HELLA

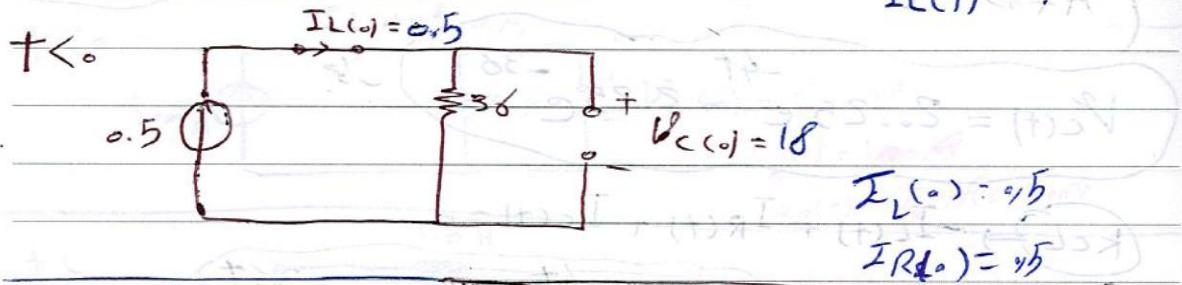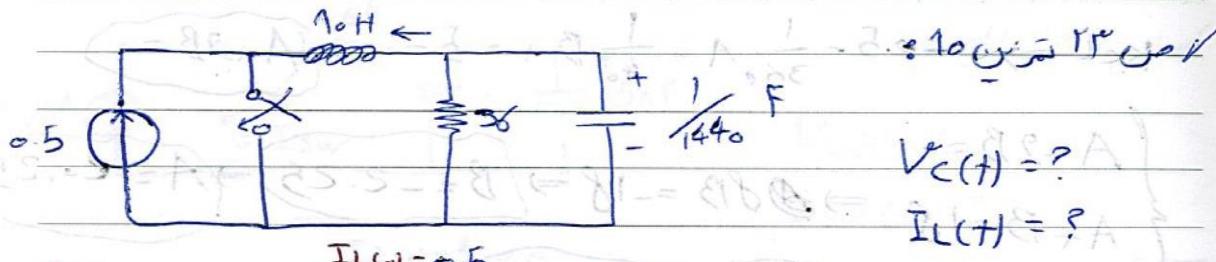

$$+ > \uparrow$$

$$10H \quad 36 \Omega \quad \frac{1}{440} F$$

$$\alpha = \frac{1}{ZRC} = \frac{1}{2 \times 36 \times \frac{1}{440}} = 20$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10 \times \frac{1}{440}}} = 18$$

$$\alpha > \omega_0 \Rightarrow s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$s_{1,2} = -20 \pm \sqrt{20^2 - 18^2} = -4 \quad -4 \Rightarrow V_C(t) = Ae^{-4t} + Be^{-36t}$$

$$V_{C(0)} = 18 \Rightarrow Ae^0 + Be^0 = 18 \Rightarrow A + B = 18$$

$$KCL \Rightarrow -I_{L(0)} + I_{C(0)} + I_{R(0)} = 0$$

$$I_{R(0)} = \frac{V_{C(0)}}{R} = \frac{18}{36} = 0.5$$

$$I_{C(t)} = C \frac{dV}{dt} = \frac{1}{440} (-4Ae^{-4t} - 36Be^{-36t})$$

$$\Rightarrow I_{C(0)} = \frac{1}{440} (-4A - 36B) = -\frac{1}{36} A - \frac{1}{40} B$$

Raz

$\omega$

$$KCL \Rightarrow -0.5 - \frac{1}{36}A - \frac{1}{4}B + 0.5 = 0 \Rightarrow A + 2B = 0$$

$$\begin{cases} A + 2B = 0 \\ A + B = 18 \end{cases} \Rightarrow 2B = -18 \Rightarrow B = -2.25 \Rightarrow A = 2.25$$

$$V_C(t) = 2.25 e^{-4t} - 2.25 e^{-36t}$$

$$KCL \Rightarrow -I_L(t) + I_R(t) + I_C(t) = 0$$




$$I_R(t) = \frac{V_C(t)}{R} = \frac{2.25}{36} e^{-4t} - \frac{2.25}{36} e^{-36t}$$

$$I_C(t) = C \frac{dV}{dt} = \frac{1}{440} (-81 e^{-4t} + 81 e^{-36t}) = \frac{-2.025}{36} e^{-4t} + \frac{2.025}{36} e^{-36t}$$

$$I_L(t) = \frac{2.25}{36} e^{-4t} - \frac{2.25}{36} e^{-36t} - \frac{2.025}{36} e^{-4t} + \frac{2.025}{36} e^{-36t} = 0$$

$$I_L(t) = \frac{18.225}{36} e^{-4t} - \frac{0.225}{36} e^{-36t}$$

$$i(t) = -I_L(t)$$

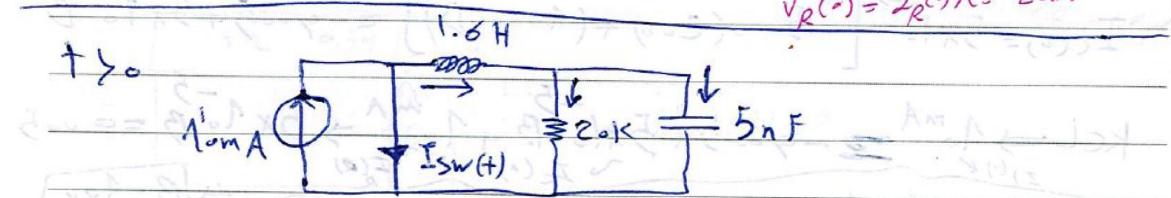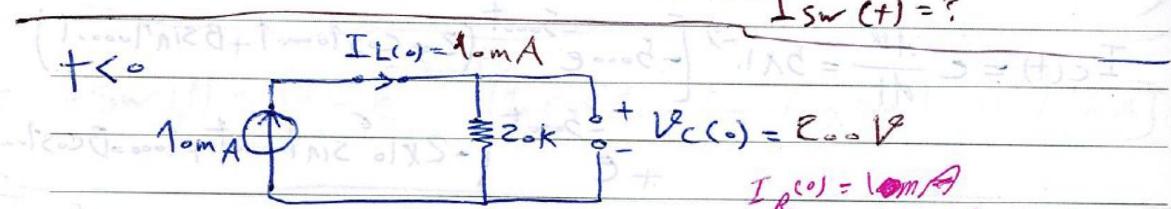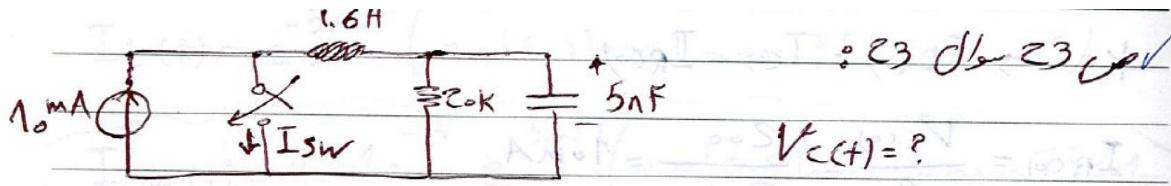

$$\alpha = \frac{1}{LC} = \frac{1}{(2\pi \times 1.6 \times 5 \times 10^{-9})} = 5000$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1.6 \times 5 \times 10^{-9}}} = \frac{10000}{\sqrt{80}} = 5000\sqrt{5}$$

$$\omega_d = \sqrt{(5000\sqrt{5})^2 - (5000)^2} = 10000$$

$$V_C(t) = e^{-5000t} (A \cos 10000t + B \sin 10000t)$$

$$V_C(0) = 200 \Rightarrow e^0 (A \cos 0 + B \sin 0) = 200 \Rightarrow A = 200$$

$$V_C(t) = e^{-5000t} (200 \cos 10000t + B \sin 10000t)$$

Raz

dr

$$KCL \Rightarrow I_L(t) = I_{C(0)} + I_{R(0)}$$

$$I_{R(0)} = \frac{V_{C(0)}}{R} = \frac{200}{20k\Omega} = 10mA$$

$$I_C(t) = C \frac{dV}{dt} = 5 \times 10^{-9} \left[ -5000e^{-5000t} (200 \cos 1000\pi t + 100 \sin 1000\pi t) + e^{-5000t} (-2 \times 10^6 \sin 1000\pi t + 1000 \cos 1000\pi t) \right]$$

$$I_{C(0)} = 5 \times 10^{-9} \left[ -5000(200) + (100 \cos 0) \right] = -9000 + 5 \times 10^{-5} B$$

$$KCL \Rightarrow 10mA = -9000 + 5 \times 10^{-5} B + 10mA \Rightarrow 5 \times 10^{-5} B = 0.005 \Rightarrow B = 100$$

$$V_C(t) = e^{-5000t} (200 \cos 1000\pi t + 100 \sin 1000\pi t)$$

$$I_{SW}(t) = 10mA - I_L(t)$$

$$(KCL) \Rightarrow I_L(t) = I_C(t) + I_R(t)$$

$$I_R(t) = \frac{V_C(t)}{R} = 5 \times 10^{-9} e^{-5000t} (200 \cos 1000\pi t + 100 \sin 1000\pi t)$$

$$I_C(t) = C \frac{dV}{dt} = 5 \times 10^{-9} \left[ -5000e^{-5000t} (200 \cos 1000\pi t + 100 \sin 1000\pi t) \right.$$

$$\left. + e^{-5000t} (-2 \times 10^6 \sin 1000\pi t + 10^6 \cos 1000\pi t) \right]$$

$$I_C(t) = -0.005e^{-5000t} \cos 1000\pi t - 0.0025e^{-5000t} \sin 1000\pi t -$$

~~$$0.01e^{-5000t} \sin 1000\pi t + 0.005e^{-5000t} \cos 1000\pi t$$~~


Raz

af

$$I_L(t) = e^{-5000t} (0.01 \cos 10000t - 0.0075 \sin 10000t)$$

$$I_{SW}(t) = 10 \times 10^{-3} e^{-5000t} (0.01 \cos 10000t - 0.0075 \sin 10000t)$$

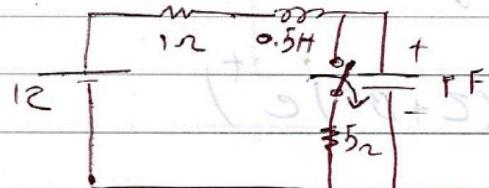
$$I_{SW}(t) = 10 - e^{-5000t} (10 \cos 10000t - 7.5 \sin 10000t) [\text{mA}]$$




45 dízece 4

$$V_C(t) = ?$$
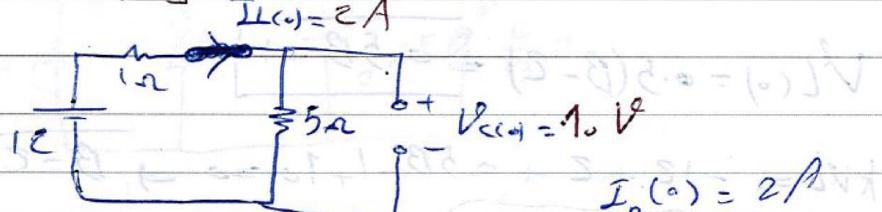
$$+ <_0 \Rightarrow I_L(0) = 2 \text{ A}$$



$$I_{R_{1,2}}(0) = 2 \text{ A}$$

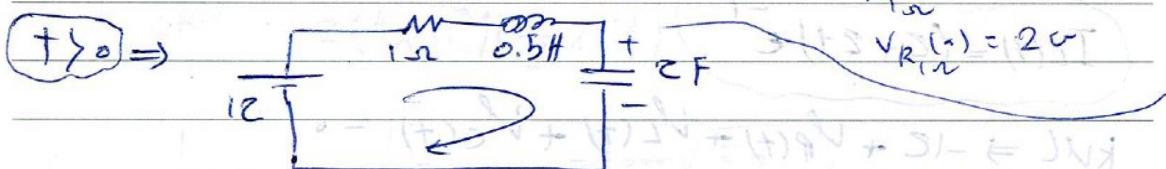

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{1}{2(0.5)} = 1$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.5 \times 2}} = 1$$

$$\alpha = \omega_0 \Rightarrow I_L(t) = (A + Bt)e^{-t}$$

Raz

ad

$$I_L(0) = C \Rightarrow (A + B(0)) e^0 = C \Rightarrow A = C$$

$$I_L(t) = (C + Bt) e^{-t}$$

$$KVL \Rightarrow -12 + V_R(0) + V_L(0) + V_C(0) = 0$$

$$V_R(0) = R I_L(0) = (1)(2) = C \quad \text{v}$$

$$V_L(t) = L \frac{di}{dt} = 0.5 (B e^{-t} - (C + Bt) e^{-t})$$

$$V_L(0) = 0.5(B - C) = \boxed{0.5B - 1}$$

$$KVL \Rightarrow -12 + 2 + 0.5B - 1 + 10 = 0 \Rightarrow B = C$$

$$I_L(t) = (C + Ct) e^{-t}$$

$$KVL \Rightarrow -12 + V_R(t) + V_L(t) + V_C(t) = 0$$

$$V_R(t) = R I_L(t) = (2 + 2t) e^{-t}$$


$$V_L(t) = L \frac{di}{dt} = 0.5 [2e^{-t} - (2+2t)e^{-t}] = -te^{-t}$$

$$\rightarrow -12 + (2+2t)e^{-t} - te^{-t} + V_C(t) = 0$$



$$V_C(t) = 12 - 2e^{-t} - te^{-t}$$

Raz

$\omega_4$

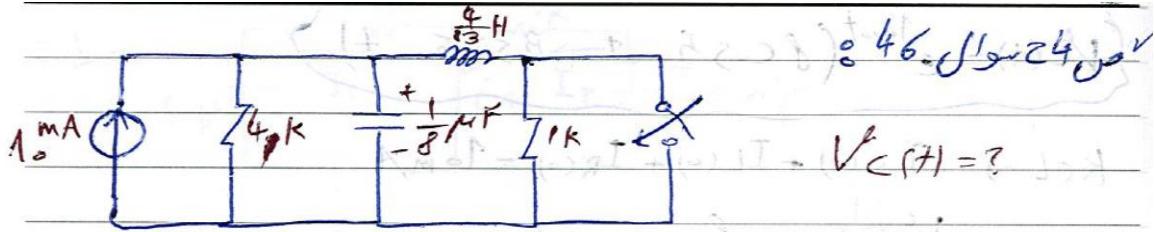
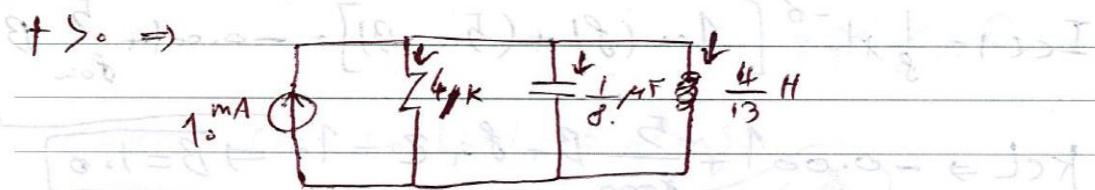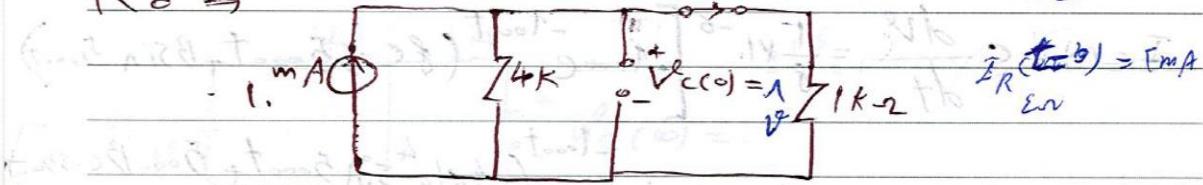
$$I_L(\omega) = 1 \text{ mA} \Rightarrow \frac{1 \times \omega}{1 + \omega} = 1 \text{ mA}$$



$$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2(4 \times 1.3)(\frac{1}{8\pi} \times 10^{-6})} = 1000$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{13} \times \frac{1}{8} \times 10^{-6}}} = 1000\sqrt{26}$$

$$\omega_d = \sqrt{(1000\sqrt{26})^2 - (1000)^2} = 5000$$

$$V_c(t) = e^{-1000t} (A \cos 5000t + B \sin 5000t)$$

~~$V_{cc(\omega)} = 8 \Rightarrow A \cos 0 + B \sin 0 = 8 \Rightarrow A = 8$~~

Raz

$$e^0 (A \cos 0 + B \sin 0) = 8 \Rightarrow A = 8$$

$$V_C(t) = e^{-1000t} (8 \cos 5000t + B \sin 5000t)$$

$$KCL \Rightarrow I_C(0) + I_L(0) + I_R(0) = 10mA$$



$$I_R(0) = \frac{V_C(0)}{R} = \frac{8}{4k} = 2mA$$

$$I_C(t) = C \frac{dV}{dt} = \frac{1}{8} \times 10^{-6} \left[ -1000e^{-1000t} (8 \cos 5000t + B \sin 5000t) \right. \\ \left. + e^{-1000t} (-4 \times 10^4 \sin 5000t + 5000B \cos 5000t) \right]$$

$$I_C(0) = \frac{1}{8} \times 10^{-6} [1000(8) + (5000B)] = -0.001 + \frac{5}{8000} B$$

$$KCL \Rightarrow -0.001 + \frac{5}{8000} B + 8 + 2 = 10 \Rightarrow B = 1.6$$

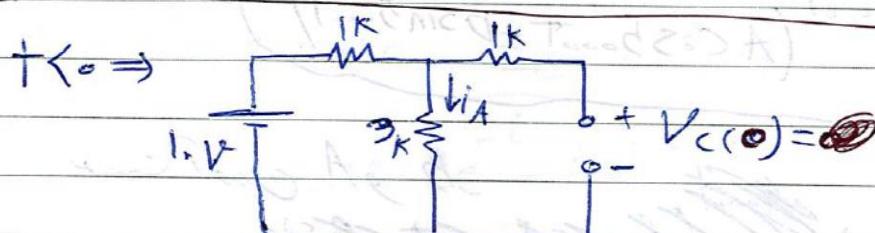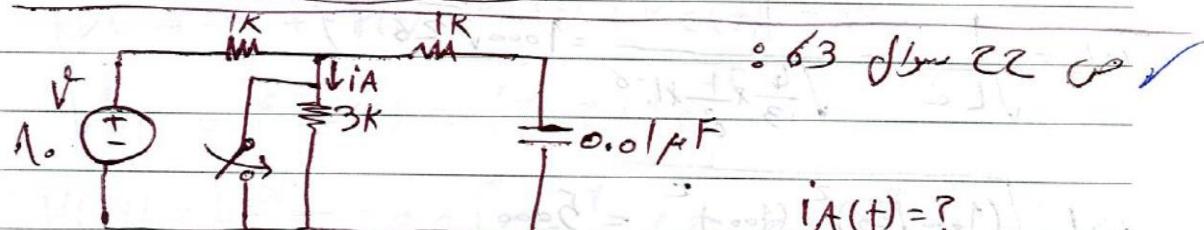
$$V_C(t) = e^{-1000t} (8 \cos 5000t + 1.6 \sin 5000t)$$




$$Raz \quad i_A(0) = \frac{1}{1k} = 2.5mA$$

$$V_C(0) = 7.5V$$

Date: \_\_\_\_\_ Subject: \_\_\_\_\_

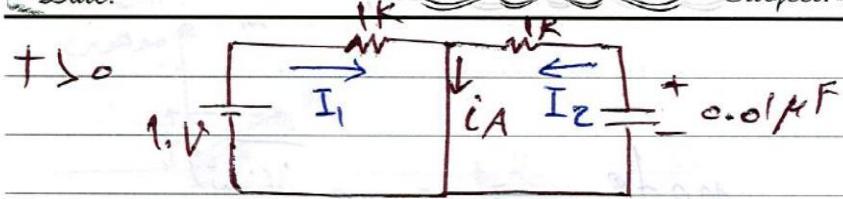
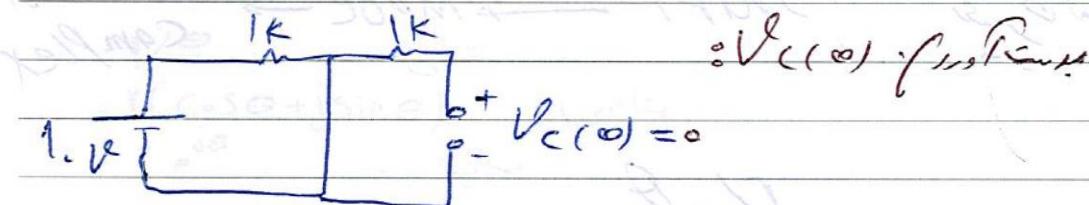
$$J-b \rightarrow V_C(t) = (V_{C(0)} - V_{C(\infty)}) e^{-\frac{t}{\gamma}} + V_{C(\infty)}$$



$\Rightarrow \gamma$  (so small)

$$\gamma = RC = (1k)(0.01\mu F) = 0.1 \text{ ms}$$

$$\frac{1}{\gamma} = 10 \Rightarrow V_C(t) = 7.5 e^{-10t}$$

$$I_1 = \frac{1}{1k} = 1 \text{ mA}$$

$$I_s = \frac{V_C(t)}{1k} = 7.5 e^{-10t} \text{ [mA]}$$

$$I_A(t) = I_1 + I_s = 1 + 7.5 e^{-10t} \text{ [mA]}$$

Raz

29