

۱- شبکه های دو درجه ای (دوقطبی) :




انواع شبکه های دو درجه ای :

الف: شبکه ای امپدانس  $Z$

ب: شبکه ای ادمیتانس  $Y$

ج: " هایبرید (مختلط)  $h$

د: " انتقالی  $T$

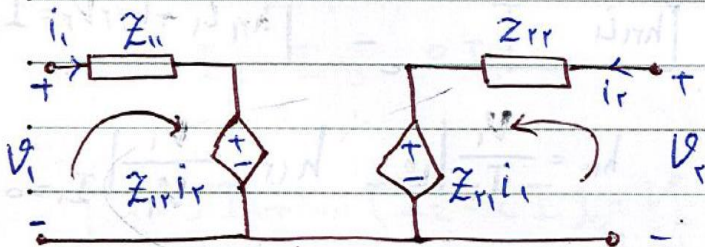


واحدان اهم  $\rightarrow Z$

$$\begin{cases} Z_{11}i_1 + Z_{1r}i_r = V_1 \\ Z_{r1}i_1 + Z_{rr}i_r = V_r \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{1r} \\ Z_{r1} & Z_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_r \end{bmatrix}$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_r=0} \quad Z_{1r} = \frac{V_1}{I_r} \Big|_{I_1=0}$$

$$Z_{r1} = \frac{V_r}{I_1} \Big|_{I_r=0} \quad Z_{rr} = \frac{V_r}{I_r} \Big|_{I_1=0}$$

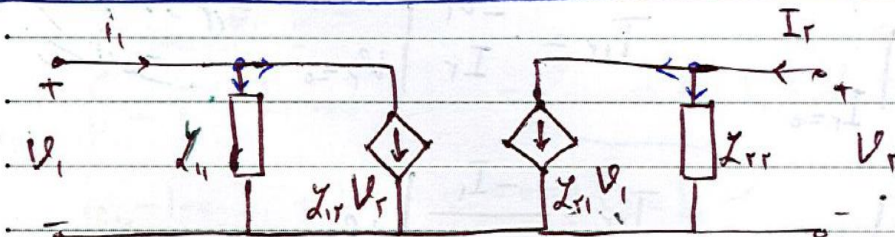


Kimia  
Stationery Collection

واحدان زیمنس  $\rightarrow Y$

۹۲

$$\begin{cases} Z_{11}V_i + Z_{1r}V_r = I_i \\ Z_{r1}V_i + Z_{rr}V_r = I_r \end{cases} \quad \begin{bmatrix} I_i \\ I_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{1r} \\ Z_{r1} & Z_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_i \\ V_r \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} Z_{11} &= \frac{I_i}{V_i} \Big|_{V_r=0} = \frac{I_i}{V_i} \Big|_{V_r=0} \\ Z_{r1} &= \frac{I_r}{V_i} \Big|_{V_r=0} = \frac{I_r}{V_i} \Big|_{V_r=0} \end{aligned}$$

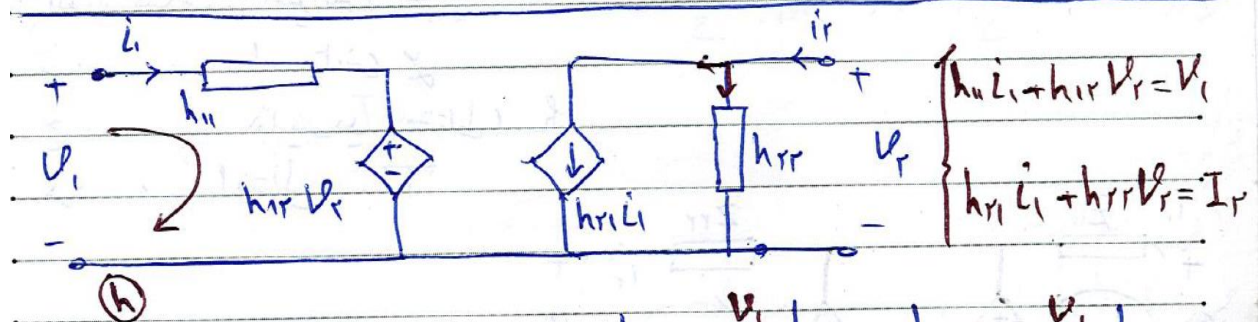

$$\begin{bmatrix} V_i \\ I_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{1r} \\ h_{21} & h_{2r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_i \\ V_r \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} h_{11} &= \frac{V_i}{I_i} \Big|_{V_r=0} & h_{1r} &= \frac{V_i}{V_r} \Big|_{I_i=0} \\ h_{21} &= \frac{I_r}{I_i} \Big|_{V_r=0} & h_{2r} &= \frac{I_r}{V_r} \Big|_{I_i=0} \end{aligned}$$


$$\begin{cases} T_{11}V_r - T_{1r}I_r = V_i \\ T_{r1}V_r - T_{rr}I_r = I_i \end{cases} \quad \begin{bmatrix} V_i \\ I_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{1r} \\ T_{r1} & T_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_r \\ -I_r \end{bmatrix}$$

$$T_{11} = \frac{V_i}{V_r} \Big|_{I_r=0} \quad T_{1r} = \frac{-V_i}{I_r} \Big|_{V_r=0}$$

$$T_{r1} = \frac{I_i}{V_r} \Big|_{I_r=0} \quad T_{rr} = \frac{-I_i}{I_r} \Big|_{V_r=0}$$



ص 41 سوال 11:  $Z = ?$

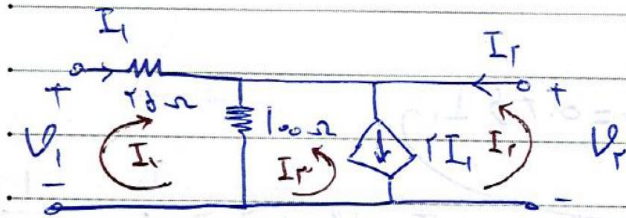

$$\begin{cases} 25I_1 + 100(I_1 + I_3) = V_1 \\ 100(I_3 + I_1) = V_2 \\ I_2 - I_3 = 2I_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 125I_1 + 100I_3 = V_1 \\ 100I_1 + 100I_3 = V_2 \\ I_2 - 2I_1 = I_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 125I_1 + 100(I_2 - 2I_1) = V_1 \\ 100I_1 + 100(I_2 - 2I_1) = V_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -75I_1 + 100I_2 = V_1 \\ -100I_1 + 100I_2 = V_2 \end{cases}$$

$$Z_{11} = \frac{I_1}{V_1} \bigg|_{V_2=0}$$

$$\begin{cases} -75I_1 + 100I_2 = V_1 \Rightarrow 25I_1 = V_1 \Rightarrow Z_{11} = \frac{I_1}{V_1} = \frac{1}{25} \\ -100I_1 + 100I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = I_1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{4 \text{ ohms}}$$

$$y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \mid V_2 = 0$$

$$\begin{cases} -75 I_1 + 100 I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = 0.75 I_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -100 I_1 + 100 I_2 = V_1 \end{cases} \Rightarrow -25 I_1 = V_1 \Rightarrow y_{11} = \frac{I_1}{V_1} = -\frac{1}{25}$$

$$= -40 \text{ mS}$$

$$y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \mid V_2 = 0$$

$$\begin{cases} -75 I_1 + 100 I_2 = V_1 \\ -100 I_1 + 100 I_2 = 0 \Rightarrow I_1 = I_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 25 I_2 = V_1 \Rightarrow y_{21} = \frac{I_2}{V_1} = \frac{1}{25}$$


$$= 40 \text{ mS}$$

$$y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \mid V_1 = 0$$


$$\begin{cases} -75 I_1 + 100 I_2 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{4}{3} I_2 \\ -100 I_1 + 100 I_2 = V_2 \Rightarrow -\frac{100}{3} I_2 = V_2 \Rightarrow y_{22} = \frac{I_2}{V_2} = -\frac{3}{100} \end{cases}$$

$$= -3 \text{ mS}$$

$$= -30 \text{ mS}$$

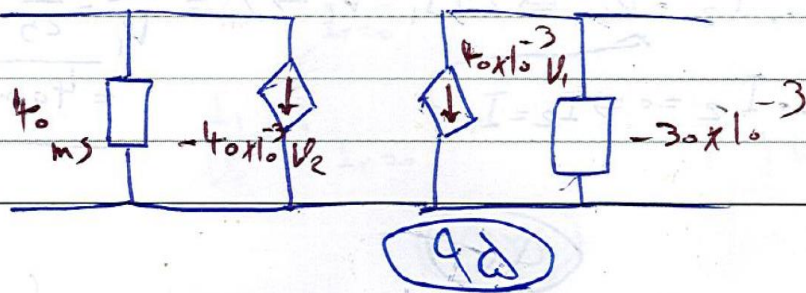



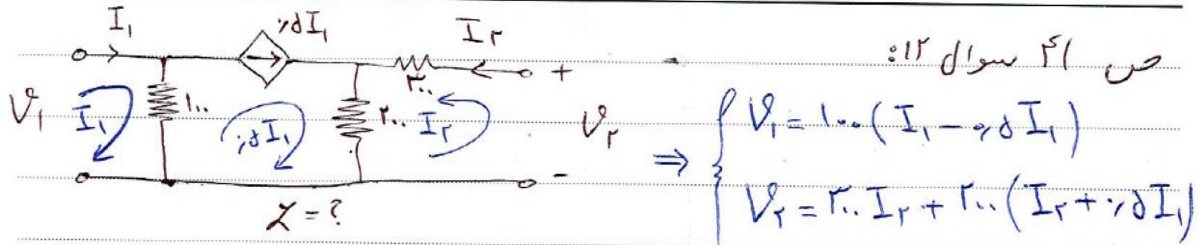

$$\begin{cases} \delta \cdot I_1 = V_1 \\ r_1 I_1 + \delta \cdot I_r = V_2 \end{cases}$$


$$Z_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} \begin{cases} \delta \cdot I_1 = V_1 \Rightarrow Z_{11} = \frac{I_1}{V_1} = \frac{1}{\delta} = r_{ms} \\ r_1 I_1 + \delta \cdot I_r = 0 \end{cases}$$

$$Z_{1r} = \frac{I_r}{V_1} \Big|_{V_2=0} \begin{cases} \delta \cdot I_1 = 0 \Rightarrow I_1 = 0 \Rightarrow Z_{1r} = \frac{I_r}{V_1} = \frac{0}{V_1} = 0 \\ r_1 I_1 + \delta \cdot I_r = V_1 \end{cases}$$

$$Z_{r1} = \frac{I_r}{V_1} \Big|_{V_2=0} \begin{cases} \delta \cdot I_1 = V_1 \Rightarrow -r\delta \cdot I_r = V_1 \Rightarrow Z_{r1} = \frac{I_r}{V_1} = -\frac{1}{r\delta} = -r_{ms} \\ r_1 I_1 + \delta \cdot I_r = 0 \Rightarrow I_1 = -\delta I_r \end{cases}$$

$$Z_{rr} = \frac{I_r}{V_r} \Big|_{V_1=0} \begin{cases} \delta \cdot I_1 = 0 \Rightarrow I_1 = 0 \\ r_1 I_1 + \delta \cdot I_r = V_r \Rightarrow \delta \cdot I_r = V_r \Rightarrow \end{cases}$$
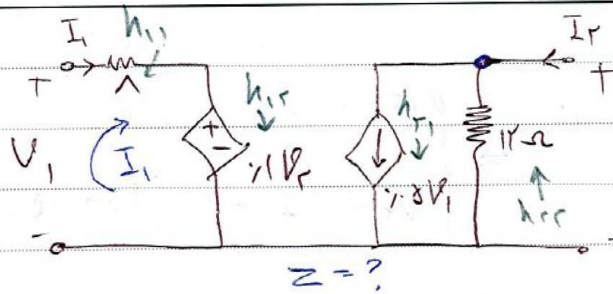
$$Z_{rr} = \frac{I_r}{V_r} = \frac{1}{\delta} = r_{ms}$$



ص ۴۲ سوال ۲۴

$$\begin{cases} 1I_1 + 1.1V_r = V_1 \\ 1.8V_1 + \frac{V_r}{15} = I_r \leftarrow \times 15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1I_1 + 1.1V_r = V_1 \\ 1.8V_1 + V_r = 15I_r \end{cases}$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_r=0} \begin{cases} 1I_1 + 1.1V_r = V_1 \\ 1.8V_1 + V_r = 0 \Rightarrow V_r = -1.8V_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 1I_1 = 1.8V_1 \Rightarrow Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{1}{1.8} = 0.55\Omega$$

$$Z_{12} = \frac{V_1}{I_r} \Big|_{I_1=0} \begin{cases} 1.1V_r = V_1 \Rightarrow V_r = 1.1V_1 \\ 1.8V_1 + V_r = 15I_r \end{cases} \Rightarrow 1.8V_1 + 1.1V_1 = 15I_r$$

$$\Rightarrow 2.9V_1 = 15I_r \Rightarrow Z_{12} = \frac{V_1}{I_r} = \frac{15}{2.9} = 5.17\Omega$$

$$Z_{21} = \frac{V_r}{I_1} \Big|_{I_r=0} \begin{cases} 1I_1 + 1.1V_r = V_1 \Rightarrow 1I_1 + 1.1V_r = -1.8V_r \\ 1.8V_1 + V_r = 0 \Rightarrow V_1 = -1.8V_r \end{cases}$$

$$\Rightarrow 1I_1 = -1.8V_r \Rightarrow Z_{21} = \frac{V_r}{I_1} = -\frac{1}{1.8} = -0.55\Omega$$


$$Z_{22} = \frac{V_r}{I_r} \Big|_{I_1=0} \begin{cases} 1.1V_r = V_1 \\ 1.8V_1 + V_r = 15I_r \end{cases} \Rightarrow 1.8V_r + V_r = 15I_r \Rightarrow 2.9V_r = 15I_r$$

$$2.9V_r = 15I_r \Rightarrow Z_{22} = \frac{V_r}{I_r} = \frac{15}{2.9} = 5.17\Omega$$

Poopak

9V



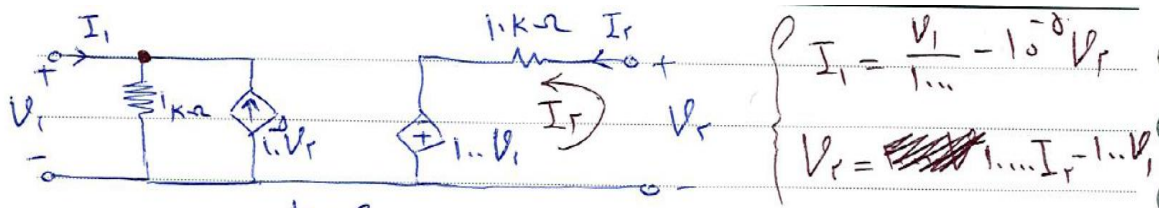

$h = ?$

$$\begin{cases} I_1 = \frac{V_1}{1...} - 10^{-3} V_r \\ V_r = \cancel{1...} I_r - 1... V_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_1 - 1... V_r = 1... I_1 \\ V_r = 1... I_r - 1... V_1 \end{cases}$$

$$h_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{V_r=0} \begin{cases} V_1 = 1... I_1 \Rightarrow h_{11} = \frac{V_1}{I_1} = 1... \Omega \\ 1... I_r - 1... V_1 = 0 \end{cases}$$


$$h_{12} = \frac{V_1}{V_r} \Big|_{I_1=0} \begin{cases} V_1 - 1... V_r = 0 \Rightarrow h_{12} = \frac{V_1}{V_r} = 1... \\ V_r = 1... I_r - 1... V_1 \end{cases}$$

$$h_{21} = \frac{I_r}{I_1} \Big|_{V_r=0} \begin{cases} V_1 = 1... I_1 \\ 1... I_r - 1... V_1 = 0 \Rightarrow 1... I_r - 1... I_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 1... I_r = 1... I_1 \Rightarrow h_{21} = \frac{I_r}{I_1} = \frac{1...}{1...} = 1$$

$$h_{22} = \frac{I_r}{V_r} \Big|_{I_1=0} \begin{cases} V_1 - 1... V_r = 0 \Rightarrow V_1 = 1... V_r \\ V_r = 1... I_r - 1... V_1 \end{cases} \Rightarrow V_r = 1... I_r - 1... V_r$$
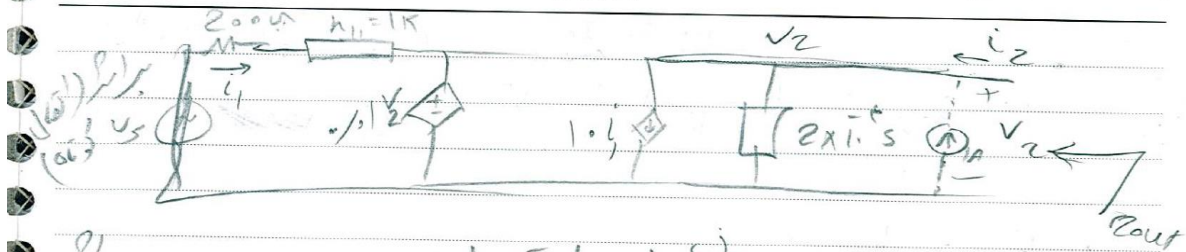
$$2 V_r = 1... I_r \Rightarrow h_{22} = \frac{I_r}{V_r} = \frac{1}{1...} = 1 \times 10^{-2} S$$



برای تعیین  $Z_{out}$  منبع وابسته داریم منبع مستقل میزنیم

و در خروجی یک منبع 1A میزنیم و ولتاژ  $V_2$  داریم

$$Z_{out} = \frac{V_2}{1A}$$

$$1A = V_2 \times 2 \times 10^{-4} + 10k$$

$$10k + 0.01 V_2 = 0 \rightarrow V_2 = 8,57K V$$

$$Z_{out} = \frac{V_2}{1A} = 8,57 K\Omega$$